министерство науки и высшего образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №31

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

zarteko

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. тех. наук

должность, уч. степень, звание

Бойков В. И

нюписалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

РАБОТА С ПОРТАМИ ВВОДА-ВЫВОДА

по курсу: Микропроцессорные устройства систем управления

СТУДЕНТ ГР. №

3911

номер группы

06.12.22

Педопериси

Санкт-Петербург 2022

1. Цель работы

Освоить основные приемы работы с портами ввода-вывода двоичных данных.

2. Исходные данные

Таблица 1. Исходные данные.

No.	Л1	ПЭ	Дополнительные кнопки				
№		Л2	1	2	3		
17	Перенос С	Доп. перенос	Y=5Y	Ввод Х	Сброс в 0		

Индикатор данных \to P1; Кнопки ввода данных \to P2; Дополнительные лампочки и кнопки \to P3

3. Ход работы

На рисунке 3.1. представлен листинг кода программы:

```
; начальное число Ү
Y equ 30h
H equ 31h
org 0
jmp main
org 30h
main:
mov Y, #1
mov P1, #0
mov P1, Y
;кнопки управления Р3
;активация
clr P3.0
clr P3.1
setb P3.2
setb P3.3
setb P3.4
;ОСНОВНОЙ ЦИКЛ
loop:
;формула
mov A, P3
anl A, #4
add A, #0
jz vvod
call form
jmp le
vvod:
;ввод
mov A, P3
anl A, #8
add A, #0
jz zero
call input
jmp le
zero:
; сброс
mov A, P3
anl A, #16
add A, #0
```

```
jz light1
call def
imp le
light1:
;лампочки РЗ
; доп. бит переноса
inb PSW.6, light2
call light3
jmp le
light2:
clr P3.0
;бит переноса С
jc light4
jmp le
le: jmp loop
;ПОДПРОГРАММЫ
;индикатор данных Р1
form:
loopForm:
jb P3.2, loopForm
                      ; команда для отлова задержки (чтобы кнопка работала при
отпускании)
mov A, Y
mov P1, A
mov B, #5
mul AB
cjne A, #255, check
check:
mov R0, B
cjne R0, #1, step
                    ;проверка чтобы В был равен нулю
jmp bad
step:
jc good
                        ;проверка бита переноса
setb P3.1
                        ;если есть В то загорается бит переноса
jmp bad
good:
mov P1, A
mov Y, #0
mov Y, A
jmp bad
bad:
ret
;подпрограмма сброса
def:
loopClear:
jb P3.4, loopClear ; команда для отлова задержки (чтобы кнопка работала при
отпускании)
mov P1, #0
clr P3.0
clr P3.1
;подпрограмма лампочек
light3:
setb P3.0
ret
light4:
setb P3.1
ret
;ввод данных Р2
input:
mov P2, #255
jmp loopInput
loopInput:
mov A, P2
jb P3.3, loopInput
mov H, A
                        ;последнее введенное число
```

Рисунок 3.1. – Листинг кода программы

4. Результаты работы программы



Рисунок 4.1. – Окружение микроконтроллера после запуска программы

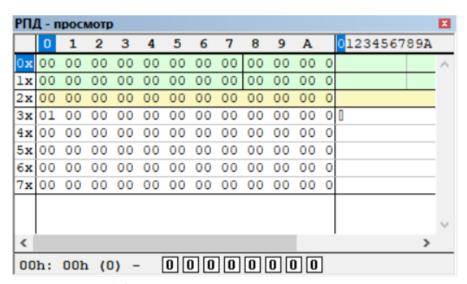


Рисунок 4.2. – РПД после запуска моделирования

Из рисунков 4.1. и 4.2. видно, что после запуска на индикаторе данных горит начальное число, расположенное в ячейке 30h.

Первая из дополнительных кнопок (фиолетовая) отвечает за работу формулы Y=5Y, что видно по рисункам 4.3. и 4.4.



Рисунок 4.3. – Индикатор данных после одного нажатия на первую кнопку

05

Рисунок 4.4. – Ячейка РПД 30h после единичного нажатия на кнопку

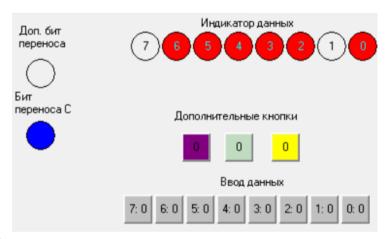


Рисунок 4.5. – Индикация микроконтроллера после выхода числа за пределы байта, максимальное число 125



Рисунок 4.6. – Работы кнопки сброса данных обнуляет все индикаторы

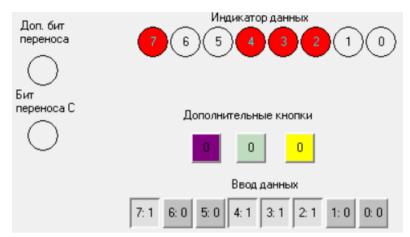


Рисунок 4.7. – Работа ввода данных, после ввода числа требуется нажать на вторую кнопку (зеленую) и отобразить введенные данные на индикаторе

РПД	РПД - просмотр												X	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α		0 <mark>1</mark> 23456789A	
0x	00	00	00	00	00	00	00	00	5C	00	00	0	\	\wedge
1x	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0		
2x	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0		
3x	01	9C	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0	[њ	
4x	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0		
5x	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0		
6х	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0		
7x	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	0		
														V
<													>	
31	31h: 9Ch (156) - 100 11100													

Рисунок 4.8. – Ячейка РПД 31h сохраняет последнее введенное число

На рисунке 4.9. изображен принцип действия кнопки сброса (остальные работают по такому же принципу), т.е. действие кнопки происходит после ее отпускания, сделано это с помощью цикла, который прекращает работу после отпускания кнопки.

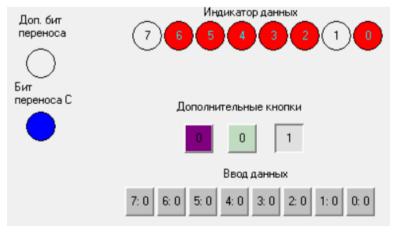


Рисунок 4.9. – Принцип действия кнопки сброса

5. Вывод

Входе выполнения данной лабораторной работы, освоили основные приемы работы с портами ввода-вывода, также изучили особенности работы с элементами управления периферией.